




Atividade experimental

Condutores de corrente elétrica

Material

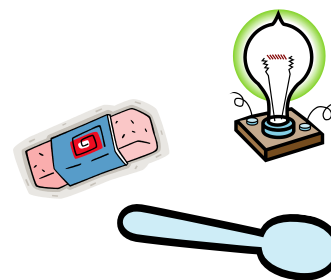- Pilhas
- Lâmpadas
- Fios de ligação
- Moeda
- Colher
- Régua
- Clip
- Palhinha
- Borracha
- Prego



Vamos experimentar...

- Montar o circuito elétrico com a lâmpada, casquilho, pilha e ligações.
- Intercalar sucessivamente cada um dos diferentes materiais no circuito elétrico.
- Observar o que acontece.
- Fazer o registo de observações.
- Agrupar os objetos.





GOVERNO DE
PORTUGAL

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
E CIÊNCIA

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA QUINTA DO CONDE

Escola Básica Integrada/JI da Quinta do Conde
Escola Básica 1/JI do Casal do Sapo



ATIVIDADES EXPERIMENTAIS

Ano Letivo - 2011/2012

